
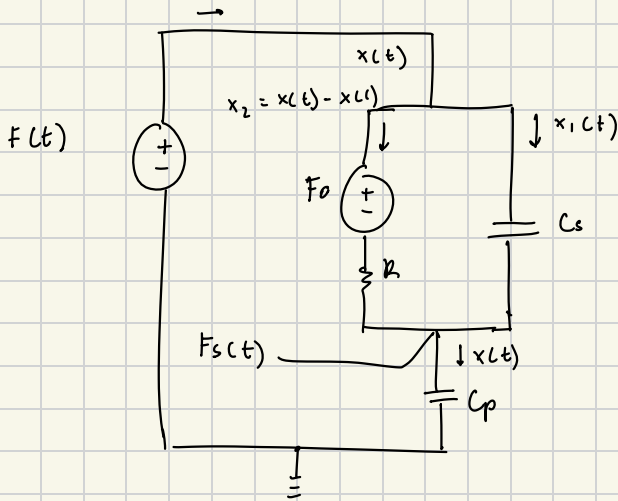


Circuito eléctrico

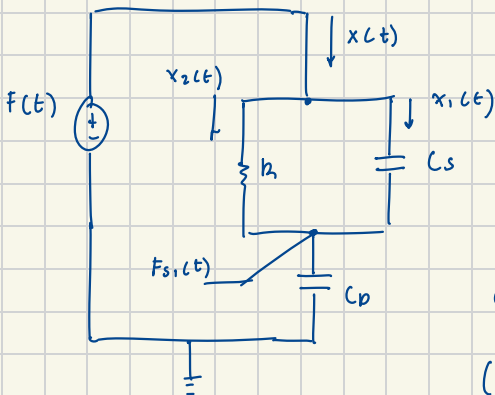

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

Función de transferencia

Análisis apagando F_0 

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$x(t) = \frac{d[F_0(t)]}{dt} \cdot C_p$$

$$x_2(t) = \frac{F(t) - F_s(t)}{R}$$

$$x_1(t) = C_s \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt}$$


$$C_p \frac{dF_s(t)}{dt} = C_s \frac{d[F(t) - F_s(t)]}{dt} + \frac{F(t) - F_s(t)}{R}$$

$$C_p s F_s(s) = C_s s [F(s) - F_s(s)] + \frac{F(s) - F_s(s)}{R}$$

$$(C_p s + C_s s + \frac{1}{R}) F_s(s) = (C_s s + \frac{1}{R}) F(s)$$


$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{(C_s s + \frac{1}{R})}{(C_p s + C_s s + \frac{1}{R})}$$
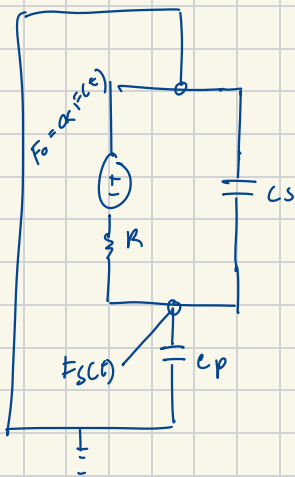
$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{(C_s s + \frac{1}{R})}{(C_p + C_s) s + \frac{1}{R}}$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{\frac{C_s R s}{R} + \frac{1}{R}}{\frac{(C_p + C_s) R s}{R} + \frac{1}{R}} \\
 &= \frac{C_s R s + 1}{(C_p + C_s) R s + 1} \\
 \frac{F_s(s)}{F(s)} &= \frac{C_s R s + 1}{R(C_p + C_s) s + 1}
 \end{aligned}$$
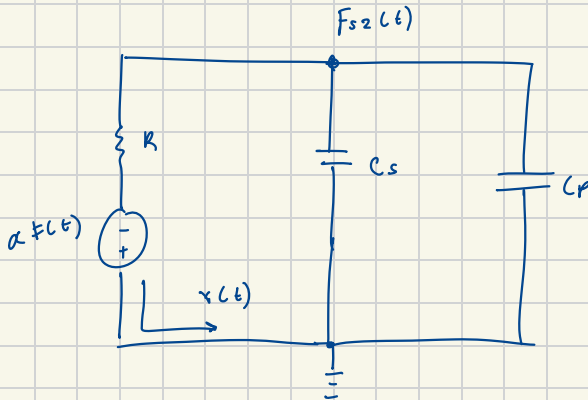
$$F_{01}(s) = \frac{(C_s R s + 1) F_s(s)}{R(C_s + C_p) s + 1}$$




$$-\alpha F(t) = R x(t) + \frac{1}{C_s + C_p} \int x(t) dt$$

$$F_s(t) = \frac{1}{C_s + C_p} \int x(t) dt$$

$$-\alpha F(s) = R x(s) + \frac{x(s)}{(C_s + C_p) s}$$

$$F_s(s) = \frac{x(s)}{(C_s + C_p) s}$$
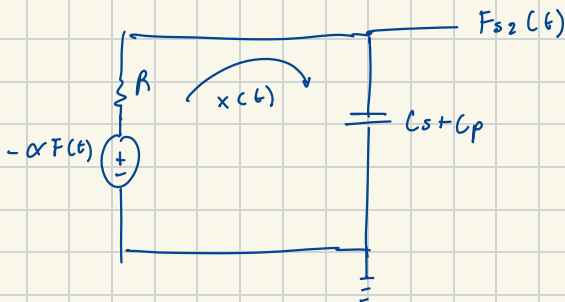
$$F_s(s) = - \frac{R(C_s + C_p) s + 1}{\alpha(C_s + C_p) s} x(s)$$



$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = - \frac{\frac{x(s)}{(C_s + C_p) s}}{\frac{R(C_s + C_p) s + 1}{\alpha(C_s + C_p) s} x(s)}$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = - \frac{\alpha}{R(C_s + C_p) s + 1}$$

$$F_{s2}(s) = - \frac{\alpha F(s)}{R(C_s + C_p) s + 1}$$

$$F_s(s) = F_{s1}(s) + F_{s2}(s)$$

$$F_s(s) = \frac{(C_s R s + 1) F(s) - \alpha F(s)}{R(C_p + C_s) s + 1}$$

$$\frac{F_s(s)}{F(s)} = \frac{C_s R s + 1 - \alpha}{R(C_p + C_s) s + 1}$$

Error en estado estacionario

$$\begin{aligned} e(s) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot F(s) \left[1 - \frac{F_s(s)}{F(s)} \right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \left[1 - \frac{\cancel{s} R s + 1 - \alpha}{R(\cancel{L} + \cancel{C} s) s + 1} \right] \\ &= 1 - \frac{1 - \alpha}{1} \\ &= 1 - 1 + \alpha \\ &= \underline{\alpha} = \alpha V = 0.25 V \end{aligned}$$

Estabilidad en lazo abierto

$$R(L + Cs)s + 1 = 0$$

$$s = - \frac{1}{R(L + Cs)} < 0 \quad \therefore \text{es estable, asintóticamente estable.}$$